

# Разработка под FPGA



Занятие 5.

Сигналы управления синхронной логикой (clock, reset)

 
 
# План

- Устройство логической ячейки (абстрактно)
- clock
- reset
- примеры


D-триггер (d-flip-flop, dff) -- основа синхронной логики в FPGA



  D-триггер (d-flip-flop, dff) -- основа синхронной логики в FPGA


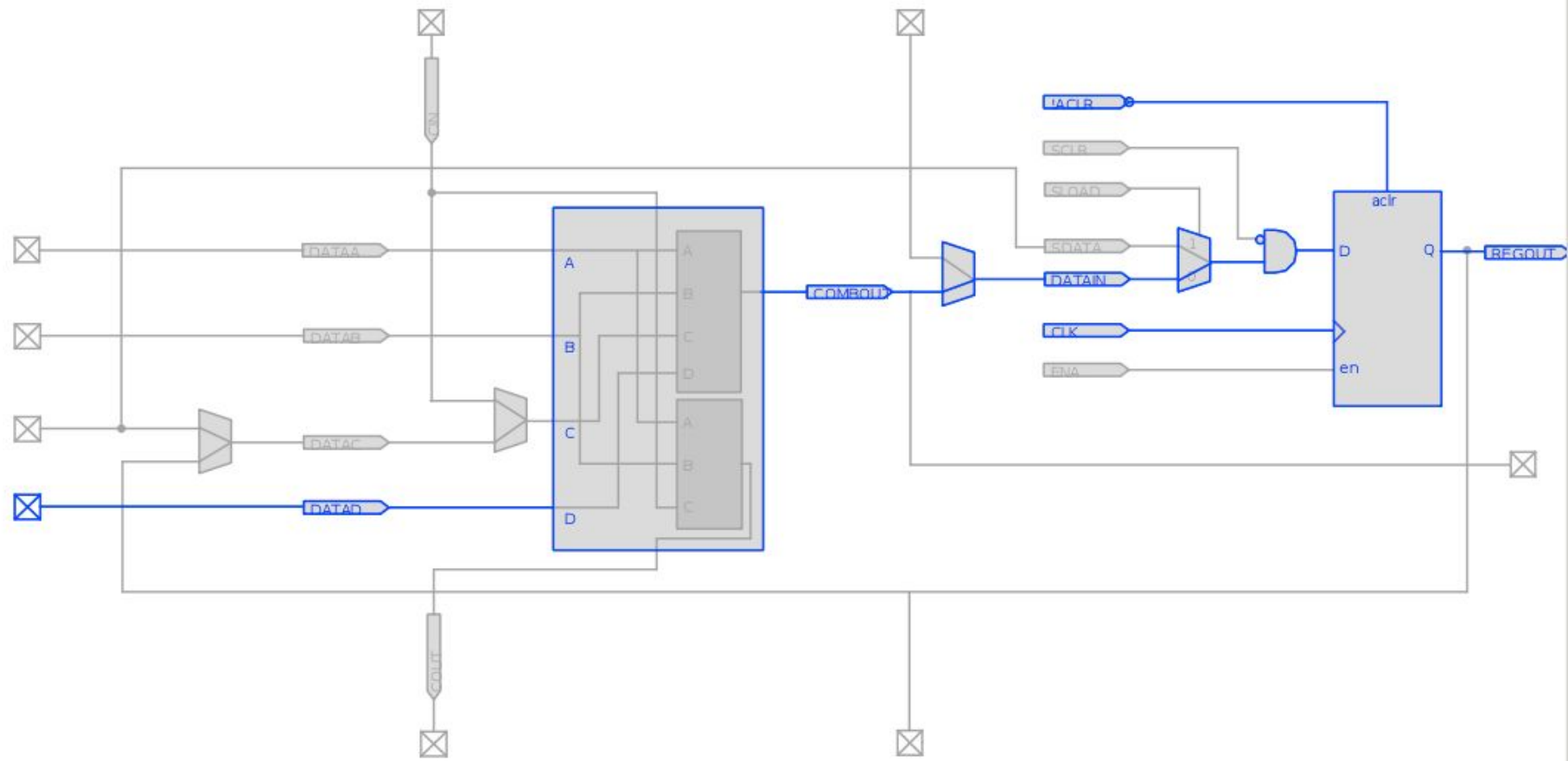
```
always_ff @( posedge clk_i or posedge rst_i )  
    if( rst_i )  
        q <= 1'b0;  
    else  
        q <= data_i;
```



# clock

Общие правила:

- Источник: pin или PLL
- Должен распространяться по специальным линиям вместо общей switch fabric
- Логические операции с клоком запрещены. Никакого мультиплексирования, зануления, инверсии и пр.

## clock

Почему нельзя использовать q регистра как clock для других регистров (gated clock)

- Несоблюдение принципа синхронного дизайна
- Синтезатор будет вынужден проутить ваш clock через общую switch fabric
- Усложняет временной анализ (static timing analysis)
- Возможны глитчи (подробнее:

<http://www.fpga-site.com/kiss.html>)



# clock

Почему запрещены логические операции:

- Синтезатор будет вынужден роутить ваш clock через общую switch fabric
- Делает логику сложной, с кучей граблей. Легко запутаться и накосячить даже автору кода.
- Отладка такой схемы -- жуть

# clock

## Причины высоких требований к качеству линий

- Задержка в распространении clock сказывается на максимальной длительности любого комб. пути
- Очень большой fanout (много потребителей)

# clock

Хорошие правила работы с clock в HDL:

- Никогда не используйте в качестве clock на регистрах “левые” сигналы.
- Забудьте про `negedge`. Он не нужен.
- Не смешивайте логику, работающую на разных clock. Она должна быть локализована в clock-доменах.
- Взаимодействие между clock-доменами только в специальных clock domain crossing

# reset

Сигнал, приводящий систему из любого состояния в известное, вне зависимости от текущего состояния или воздействий.


# reset

## Асинхронный

- Встроен в d-триггер
 
## Синхронный

- Не встроен в d-триггер
- Может быть встроен в логическую ячейку



# reset

## Асинхронный

### Недостатки:

- Различные задержки в распространении могут нарушить логику синхронной схемы

## Синхронный

### Недостатки

- На некоторых чипах может потребовать дополнительную трату ресурсов
- Иногда нужен асинхронный (напр. на границах clock домена)

# reset

## Асинхронный

Правила:

- Старайтесь не делать логических операций с асинхронным сбросом

# reset

## Асинхронный

Плохой пример 1:

```
always_ff @( posedge clk_i or posedge rst_i )  
    if( rst_i || srst_i )  
        a <= '0;  
    else  
        // some more logic
```



# reset

## Асинхронный

Плохой пример 1:

**Error (10200): Verilog HDL Conditional Statement error at  
a.sv(10): cannot match operand(s) in the condition to the  
corresponding edges in the enclosing event control of the  
always construct**

# reset

## Асинхронный

### Плохой пример 2:

```
logic my_super_rst;  
assign my_super_rst = rst_i || srst_i;  
  
always_ff @( posedge clk_i or posedge my_super_rst )  
    if( my_super_rst )  
        a <= '0;  
    else
```

# reset

## Асинхронный

Плохой пример 2: соберется, но работать будет не так как вы, возможно, ожидаете!

# reset

## Асинхронный

Хороший пример:

```
always_ff @( posedge clk_i or posedge rst_i )  
    if( rst_i )  
        a <= '0;  
    else  
        if( srst_i )  
            a <= '0;  
        else
```

# reset

## Синхронный

По сути, просто управляет мультиплексором на 2 входа. Когда активен, в регистр на фронте клона загружаются нули вместо данных (или какой-то пресет)

# reset

## Хорошие правила

- Сброс не всегда нужен.
- Применение сброса везде, даже где не обязательно, приведет к избыточной трате ресурсов switch fabric

Спасибо за внимание!

Дмитрий Ходырев

[d.hodyrev@metrotek.spb.ru](mailto:d.hodyrev@metrotek.spb.ru)